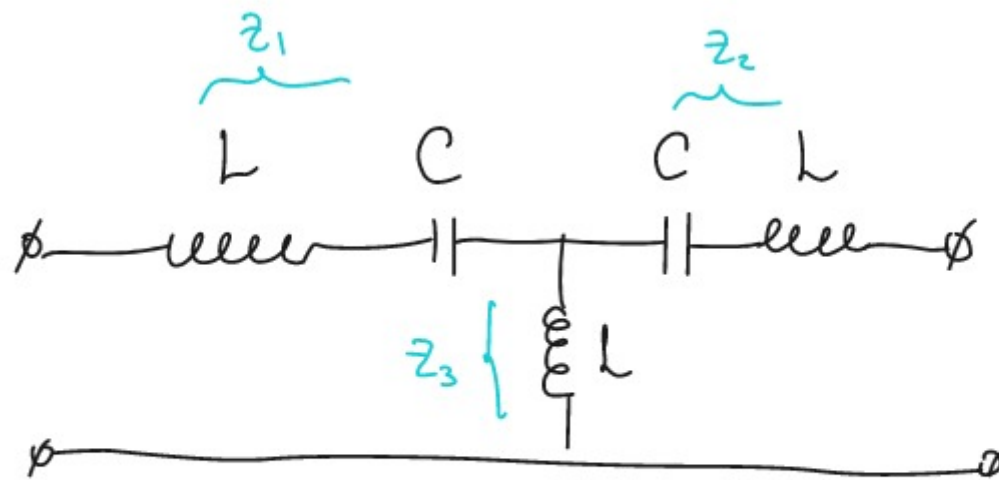


T2 prep



$$A = 1 + \frac{z_1}{z_3}$$

$$B = z_1 + z_2 + \frac{z_1 z_2}{z_3}$$

$$C = \frac{1}{z_3}$$

$$D = 1 + \frac{z_2}{z_3}$$

$$z_1 = j\omega L + \frac{1}{j\omega C} = z_2$$

$$z_3 = j\omega L$$

$$A = 1 + 1 + j\omega C = 2 - \frac{1}{\omega^2 L^2} = D$$

$$B = 2\left(j\omega L + \frac{1}{j\omega C}\right) + \frac{\left(j\omega L + \frac{1}{j\omega C}\right)^2}{j\omega L} =$$

$$= \frac{-2\omega^2 L^2 + 2\frac{L}{C} - \omega^2 L^2 + 2\frac{L}{C} - \frac{1}{\omega^2 C^2}}{j\omega L} =$$

$$= \frac{4\frac{L}{C} - 3\omega^2 L^2 - \frac{1}{\omega^2 C^2}}{j\omega L}$$

miro

$$C = \frac{1}{j\omega L}$$

$$Z_c = \sqrt{\frac{B}{C}} = \sqrt{4 \frac{L}{C} - 3 \omega^2 L^2 - \frac{1}{\omega^2 C^2}}$$

A-geüch. $A = \cosh \gamma = \cosh \alpha \cdot \cosh \beta + j \sinh \alpha \cdot \sinh \beta$

$$\Downarrow$$

$$\alpha = 0$$

$$2 - \frac{1}{\omega^2 LC} = \cosh \beta \Rightarrow -1 \leq 2 - \frac{1}{\omega^2 LC} \leq 1$$

$$\frac{1}{3} \leq \omega^2 LC \leq 1$$

$$\frac{1}{\sqrt{3LC}} \leq \omega \leq \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

miro

②

$$\begin{cases} i_{\partial 1} = i_{\delta 1} + i_{\delta 2} = i_{\delta 1}(1 + \beta_1) \\ i_{\partial 2} = i_{\delta 2}(1 + \beta_2) \end{cases}$$

$$K_I = \frac{I_u}{i_{\delta 1}} = \frac{i_{\partial 2}}{i_{\delta 1}} = \frac{i_{\delta 2}(\beta_2 - 1)}{i_{\delta 1}} = \frac{-\beta_1 i_{\delta 1}(\beta_2 - 1)}{i_{\delta 1}} = \beta_1(1 - \beta_2)$$


$$K_u = \frac{U_o}{U_1} = \frac{-R_u \cdot i_u}{i_{\partial 1} R_1} = \frac{-R_u \beta_1 i_{\delta 1}(1 - \beta_2)}{i_{\delta 1}(1 + \beta_1) R_1} = \frac{\beta_1 R_u (\beta_2 - 1)}{(1 + \beta_1) R_1}$$

$$R_{bx} = \frac{U_1}{i_{\delta 1}} = \frac{i_{\delta 1}(1 + \beta_1) R_1}{i_{\delta 1}} = (1 + \beta_1) R_1$$

$K_u = ?$


$$K_I = ? = \frac{I_u}{i_{\delta 1}}$$

$R_{bx} = ?$

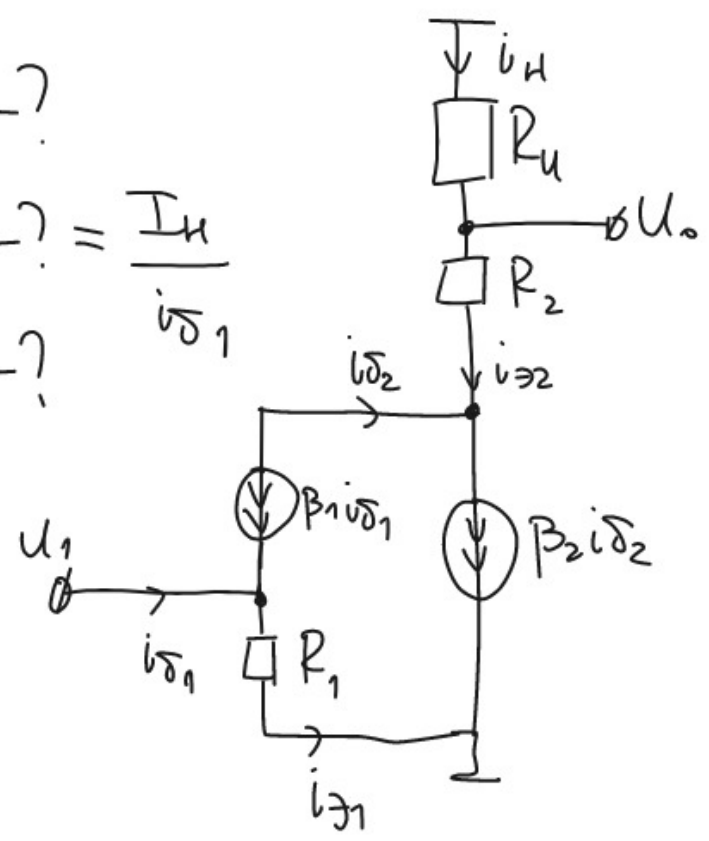

miro

③

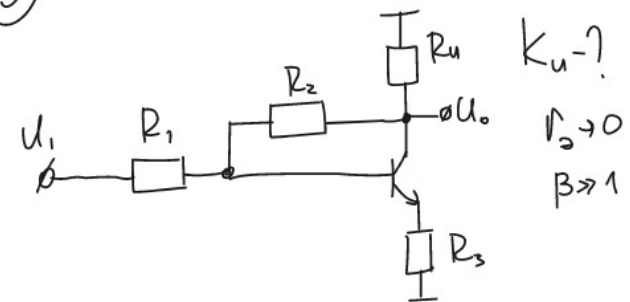


$K_u = ?$
 $R_2 \rightarrow 0$
 $\beta \gg 1$

$$\frac{U_o}{U_1} = ?$$

$$U_o = i_u R_u$$
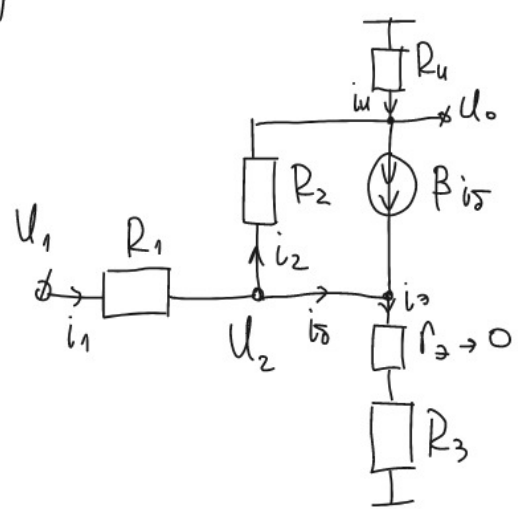
$$\begin{cases} i_1 = i_2 + i_5 \\ \beta i_5 = i_2 + i_4 \\ i_{\partial} = i_5(1 + \beta) \end{cases}$$



$$i_2 = \frac{U_2 - U_o}{R_2} = \frac{i_{\partial}(R_3 + R_2) - U_o}{R_2} = \frac{i_5(1 + \beta)(R_3 + R_2) - U_o}{R_2}$$

miro

$$i_3 = \frac{U_2}{R_3 + R_3}$$

$$i_u = \frac{0 - U_0}{R_u}$$

$$i_1 R_1 = U_1 - U_2$$

$$(i_2 + i_5) R_1 = U_1 - i_3 (R_3 + R_3)$$

$$(i_2 + i_5) R_1 = U_1 - i_5 (1 + \beta) (R_3 + R_3)$$

$$U_1 = (i_2 + i_5) R_1 - i_5 (1 + \beta) (R_3 + R_3) = \left(\frac{i_5 (1 + \beta) (R_3 + R_3) - U_0}{R_2} + i_5 \right) R_1 - i_5 (1 + \beta) (R_3 + R_3) =$$

$$= \left[\frac{i_5 \beta R_3 - \frac{R_u (i_5 \beta R_3 - \beta i_5 R_2)}{R_2 + R_u}}{R_2} + i_5 \right] - i_5 \beta R_3 = \frac{\beta i_5 (R_3 + R_u)}{R_2 + R_u} + i_5 - i_5 \beta R_3 =$$


$$= \frac{\beta i_5 (R_3 + R_u - R_2 R_3 - R_3 R_u) + i_5 (R_2 + R_u)}{R_2 + R_u}$$

$$= \frac{i_5 \beta R_3 (R_2 + R_u) - R_u i_5 \beta R_3 + \beta i_5 R_2 R_u}{R_2 (R_2 + R_u)} = \frac{\beta i_5 (R_3 + R_u)}{R_2 + R_u}$$

$$K_u = \frac{R_u (i_5 \beta R_3 - \beta i_5 R_2)}{R_2 + R_u} \cdot \frac{R_2 + R_u}{\beta i_5 (R_3 + R_u - R_2 R_3 - R_3 R_u) + i_5 (R_2 + R_u)} =$$

$$= \frac{R_u \beta (R_3 - R_2)}{\beta (R_3 + R_u - R_2 R_3 - R_3 R_u) + (R_2 + R_u)}$$

4) NOT

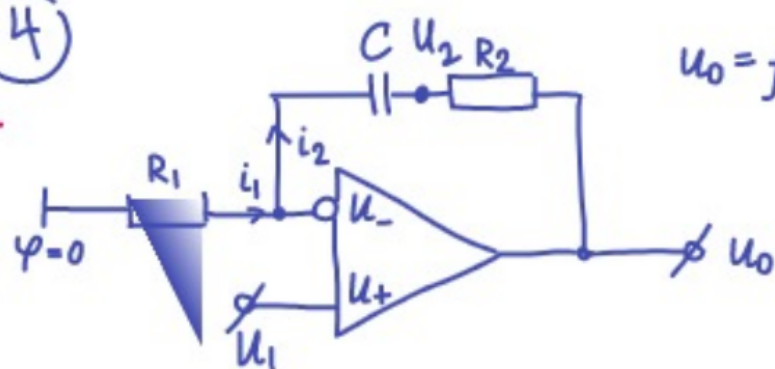

$$u_0 = f(u_1) - ?$$

Решение:

$$U_1 = U_+ \quad i_1 = i_2$$

$$i_1 = \frac{0 - U_1}{R_1} \quad U_- = U_+$$

$$i_c = C \frac{dU}{dt}$$

$$i_1 = -\frac{U_1}{R_1} \quad ; \quad i_2 = i_c$$

$$i_1 = i_c$$

$$C \frac{d(U_1 - U_2)}{dt} = -\frac{U_1}{R_1}$$

$$C d(U_1 - U_2) = -\frac{U_1}{R_1} dt$$

$$C (U_1 - U_2) = -\int \frac{U_1}{R_1} dt$$

$$-CU_2 = -CU_1 - \int \frac{U_1}{R_1} dt$$

$$i_1 = i_2$$

$$-\frac{U_1}{R_1} = \frac{U_2 - U_0}{R_2} \Rightarrow$$


$$\Rightarrow U_2 = -\frac{U_1 R_2}{R_1} + U_0$$

$$U_2 = U_1 + \frac{1}{CR_1} \int U_1 dt$$

Омбем:
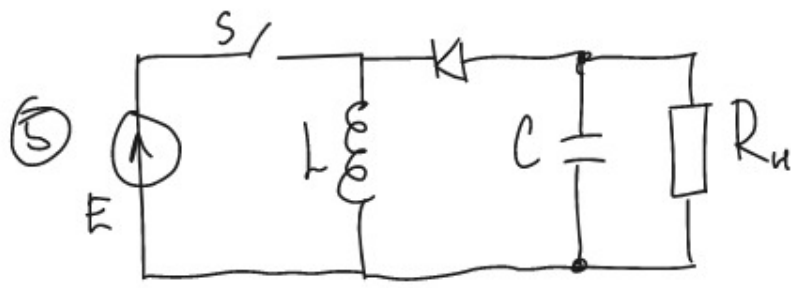
$$U_0 = U_1 \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) + \frac{1}{CR_1} \int U_1 dt$$





U_{uc} ?

$$S = \text{on}: E = L \cdot \frac{di_L}{dt} \quad | \cdot D \quad S = \text{off}: U_{uc} = -L \frac{di_L}{dt} \quad | \cdot (1-D)$$

$$C \frac{dU_{uc}}{dt} = \frac{U_{uc}}{R_u} \quad | \cdot D \quad C \frac{dU_{uc}}{dt} = -i_L + \frac{U_{uc}}{R_u} \quad | \cdot (1-D)$$


$$D L \frac{di_L}{dt} + (1-D) L \frac{di_L}{dt} = E D - (1-D) U_{uc}$$

$$\left[C \frac{dU_{uc}}{dt} D + C \frac{dU_{uc}}{dt} (1-D) = D \frac{U_{uc}}{R_u} + (1-D) \left(-i_L + \frac{U_{uc}}{R_u} \right) \right]$$

$\frac{di_L}{dt} = 0$ U_{uc} const. \Rightarrow $\frac{dU_{uc}}{dt} = 0$

$$E D = (1-D) U_{uc} \Rightarrow U_{uc} = \frac{E D}{(1-D)}$$

miro

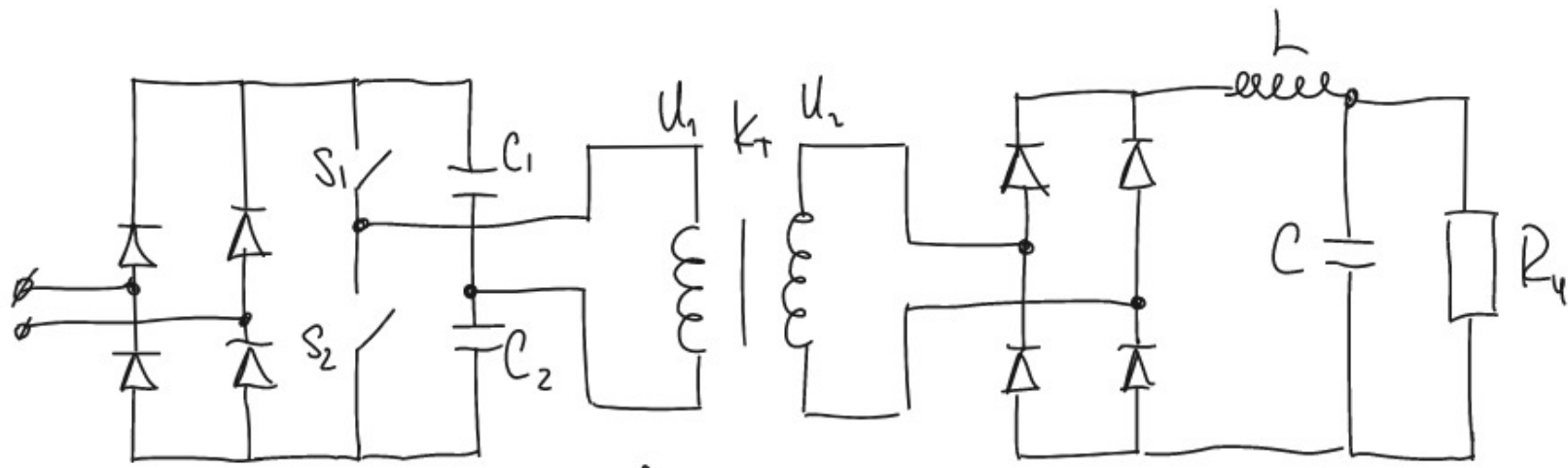

$$T = 5 \mu s \quad f_{sw} = 2 \cdot 10^4 T_y$$

$$E = 230 V_{rms} \quad K_t = \frac{1}{10} \quad U_{ucp}?$$

$$U_d = 0,9 U_{rms} = 0,9 \cdot 230 V = 207 V$$


$$U_1 = \frac{U_d}{2} = \frac{207}{2} = 103,5 V$$

$$U_2 = K_t \cdot U_1 = \frac{1}{10} \cdot 103,5 V = 10,35 V$$

$$D = \frac{2T}{T} = 2Tf = 2 \cdot 5 \cdot 10^{-6} \cdot 2 \cdot 10^4 = 2 \cdot 10^{-1} = \frac{1}{5}$$

$$U_H = D \cdot U_2 = \frac{10,35 V}{5} = 2,07 V$$

miro

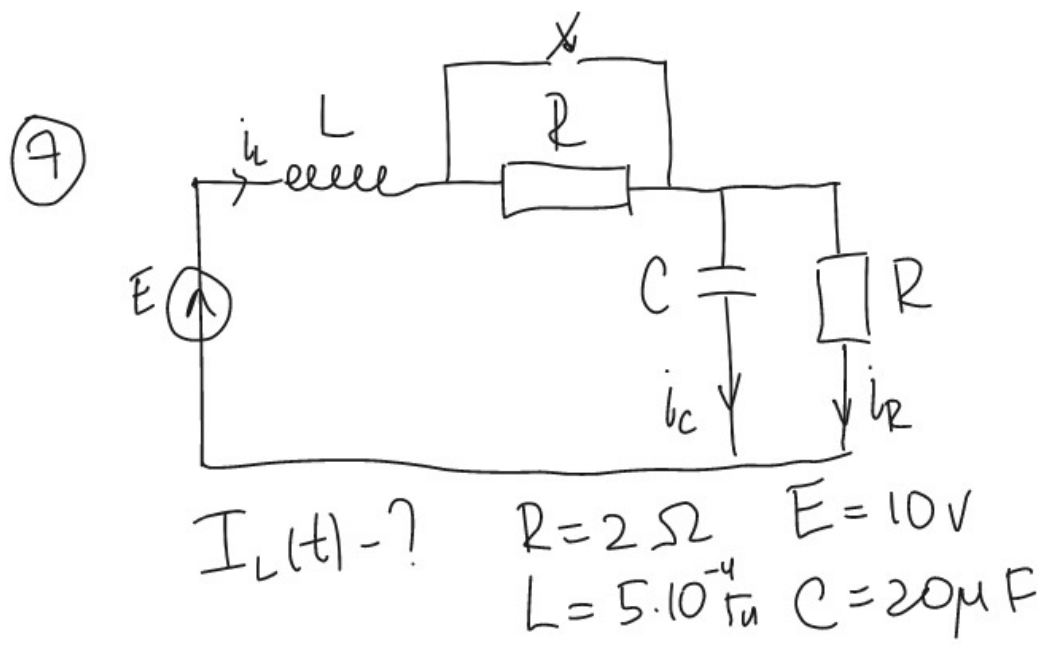

$$p^2 RCL + pL + R = 0$$

$$p^2 \cdot 2 \cdot 10^{-5} \cdot 2 \cdot 5 \cdot 10^{-4} + p \cdot 5 \cdot 10^{-4} + 2 = 0$$

$$p^2 \cdot 2 \cdot 10^{-8} + p \cdot 5 \cdot 10^{-4} + 2 = 0$$

$$p_{1,2} = \frac{-L \pm \sqrt{L^2 - 4R^2LC}}{2RLC}$$

$$p_1 = -20000 \quad p_2 = -5000$$

Кратчайший метод:

$$pL + \frac{R}{\frac{1}{pC}} = 0$$

$$pL + \frac{R}{1 + R p C} = 0$$

$$pL + \frac{R}{1 + R p C} = 0$$

miro

$$\begin{cases} U(t) = E + Ae^{p_1 t} + Be^{p_2 t} \\ U(0) = E + A + B = E/2 \\ U'(0) = \frac{I(0)}{C} = \frac{E}{2RC} = -p_1 A - p_2 B = -2 \cdot 10^4 A - 5 \cdot 10^3 B = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$$A + B = -\frac{E}{2}$$

$$\Downarrow$$

$$-20A = 5B$$

$$A = -4B = -4\left(-\frac{E}{2} - A\right)$$

$$A = 2E + 4A$$

$$A = -\frac{2}{3}E$$

$$B = +\frac{2}{3}E \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{6}E$$

$$U_c(t) = E - \frac{2}{3}Ee^{-2 \cdot 10^4 t} + \frac{1}{6}Ee^{-5 \cdot 10^3 t}$$



$$I_L = i_{np} + Ae^{p_1 t} + Be^{p_2 t}$$

$$I_L'(0) = p_1 A + p_2 B = \frac{E}{2L}$$

$$I_L(0) = \frac{E}{R} + A + B = \frac{E}{2R}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} p_1 A + p_2 B = \frac{E}{2L} \\ A + B = -\frac{E}{2R} \end{cases}$$

miro

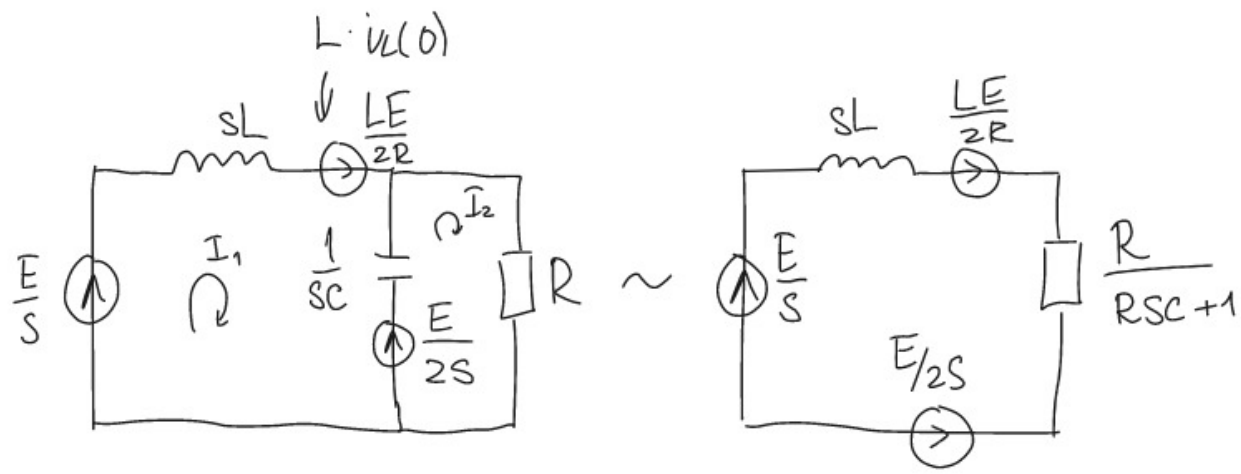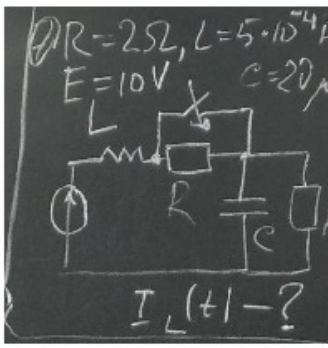

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| A | A/s |
| e^{-at} | $\frac{1}{s+a}$ |
| $\frac{1}{a}(1-e^{-at})$ | $\frac{1}{s(s+a)}$ |
| $\frac{1}{b-a}(e^{-at}-e^{-bt})$ | $\frac{1}{(s+a)(s+b)}$ |

$$\frac{E}{2S} + \frac{LE}{2R} = I_L \cdot (sL + \frac{R}{RSC+1})$$

$$\frac{ER + LES}{2SR} = I_L \cdot \frac{(s^2RLC + sL + R)}{RSC+1}$$

$$I_L = \frac{ER + LES}{2SR} \cdot \frac{(RSC+1)}{(s^2RLC + sL + R)}$$

$$= \frac{20 + 5 \cdot 10^{-3} s}{4s} \cdot \frac{4 \cdot 10^{-5} s + 1}{(s^2 \cdot 2 \cdot 10^{-8} + 5 \cdot 10^{-4} s + 2)} =$$

$$= (s + 25 \cdot 10^3)(s + 4 \cdot 10^3)$$

miro

$$\begin{cases} \frac{E}{s} + \frac{LE}{2R} - \frac{E}{2s} = I_1 \left(sL + \frac{1}{sc} \right) - I_2 \frac{1}{sc} \\ \frac{E}{2s} = -I_1 \cdot \frac{1}{sc} + I_2 \left(R + \frac{1}{sc} \right) \end{cases}$$

$$I_2 = \frac{\frac{E}{2s} + \frac{I_1}{sc}}{R + \frac{1}{sc}} = \frac{EC + 2I_1}{2sc}, \quad \frac{sc}{Rsc+1} = \frac{EC+2I_1}{2(Rsc+1)}$$

$$\rightarrow \frac{E}{2s} + \frac{LE}{2R} = I_1 \left(sL + \frac{1}{sc} \right) - \frac{1}{sc} \frac{EC+2I_1}{2(Rsc+1)}$$

$$I_1 \left[sL + \frac{1}{sc} - \frac{1}{sc(Rsc+1)} \right] = \frac{LE}{2R} + \frac{E}{2s} \left(1 + \frac{1}{Rsc+1} \right)$$

$$I_1 \left[s \cdot 5 \cdot 10^{-4} + \frac{1}{s \cdot 2 \cdot 10^{-5}} \left(1 - \frac{1}{4 \cdot 10^{-5} \cdot s + 1} \right) \right] = \frac{5 \cdot 10^{-3}}{4} + \frac{5}{s} \left(1 + \frac{1}{4 \cdot 10^{-5} \cdot s + 1} \right)$$

$$I_1 = \frac{25s^2 + 725000 \cdot s + 5 \cdot 10^9}{10s^3 + 250000s^2 + 10^9s} = \frac{(s+11298)(s+17701)}{(s+20000)(s+5000) \cdot s} =$$

miro