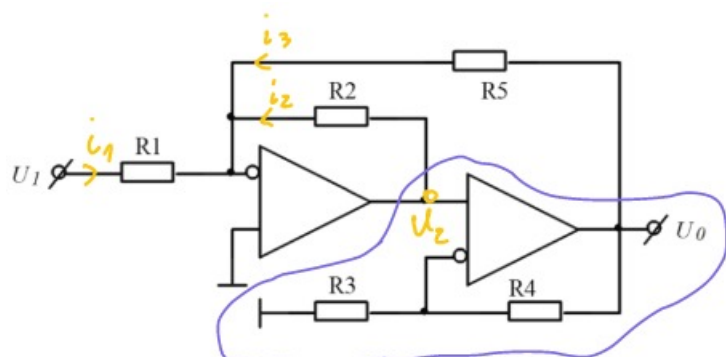


HW7 Khaetskaya Daria

Status	ready
checkbox	<input checked="" type="checkbox"/>
class	Electronics
due date	@November 18, 2021



Узл. пр. узла \Rightarrow
 $\Rightarrow U_2 = U_0 \frac{R_3}{R_3 + R_4}$

$$i_1 = i_3 + i_2$$

$$\frac{U_1 - 0}{R_1} = \frac{0 - U_2}{R_2} + \frac{0 - U_0}{R_5}$$

$$\frac{U_1}{R_1} = -\frac{U_2}{R_2} - \frac{U_0}{R_5}$$

$$\frac{U_1}{R_1} = -\frac{U_0 R_3}{R_2(R_3 + R_4)} - \frac{U_0}{R_5} = \frac{-U_0 R_3 R_5 - U_0 R_2(R_3 + R_4)}{R_5 R_2(R_3 + R_4)}$$

$$= -U_0 \frac{R_3 \cdot R_5 + R_2(R_3 + R_4)}{R_5 R_2(R_3 + R_4)}$$

$$K_u = \frac{U_0}{U_1} = -\frac{R_5 R_2 (R_3 + R_4)}{R_1 (R_3 R_5 + R_2(R_3 + R_4))}$$

miro